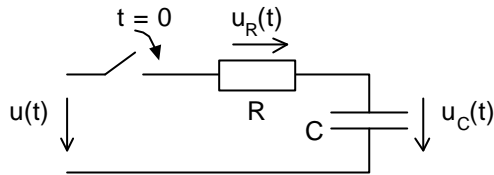


RC Glied

An einem RC Glied mit R, C liegt eingangsseitig die Spannung $u(t)$ an. Zum Zeitpunkt $t = 0$ s wird der Schalter geschlossen. Der Kondensator ist anfangs ungeladen, so dass gilt: $u_C(0) = 0$.

Die Differenzialgleichung für die Kondensatorspannung ist aufzustellen und daraus der zeitliche Verlauf von $u_C(t)$ zu ermitteln.



Die Differenzialgleichung erhält man aus der 2. KIRCHHOFF'schen Regel

Für $t \geq 0$ s ergibt sich: **$u_R(t) + u_C(t) = u(t)$**

$$u_R(t) = R \cdot i(t) \quad (\text{Ohmsches Gesetz})$$

daraus erhält man $u_R(t) = R \cdot \frac{d}{dt} q(t)$ wobei $q(t)$ die Ladung bedeutet.

$$\text{mit } q(t) = C \cdot u_C(t) \quad \text{ergibt sich: } u_R(t) = R \cdot \frac{d}{dt} (C u_C(t)) = R \cdot C \cdot \frac{d}{dt} u_C(t)$$

Eingesetzt in die 2. KIRCHHOFF Regel erhält man die Differenzialgleichung: $R \cdot C \cdot \frac{d}{dt} u_C(t) + u_C(t) = u(t)$ oder kurz

$$\tau \cdot u'_C + u_C = u \quad \text{mit } \tau = R \cdot C$$

Zuerst wird die homogene Lösung bestimmt:

$$\tau \cdot u'_C + u_C = 0 \quad \text{man erhält: } \int \frac{1}{u_C} du_C = -\frac{1}{\tau} \cdot \int 1 dt \rightarrow \ln(u_C) = \frac{-1}{\tau} \cdot t$$

$$\ln(u_C) = \frac{-1}{\tau} \cdot t + \ln(K) \quad \left| \begin{array}{l} \text{auflösen, } u_C \\ \text{entwickeln} \end{array} \right. \rightarrow \frac{1}{\exp\left(\frac{1}{\tau} \cdot t\right)} \cdot K$$

$$u_C(t) = K \cdot e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Das ist die allgemeine Lösung der homogenen DGL

Die gesamte Lösung hängt nun von der Art von $u(t)$ ab.

1. Fall: $u(t) = u_0 = \text{konstant}$

2. Fall $u(t) = k \cdot t$

3. Fall $u(t) = u_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$

1. Fall: $u(t) = u_0 = \text{konstant}$

Wir wählen den Ansatz: $u_p = a$ u_p ist eine partikuläre Lösung


einsetzen in DGL liefert: $\tau \cdot \frac{d}{dt} a + a = u_0 \rightarrow a = u_0$

Anfangsbedingung: $u_C(t) = K \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + u_0$ $\left| \begin{array}{l} \text{ersetzen, } u_C(t) = 0 \\ \text{ersetzen, } t = 0 \rightarrow -u_0 \\ \text{auflösen, } K \end{array} \right.$

Damit lautet die gesamte Lösung: $u_C(t) = -u_0 \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + u_0$ sammeln, $u_0 \rightarrow u_C(t) = \left(-\exp\left(\frac{-1}{\tau} \cdot t\right) + 1 \right) u_0$

Graphische Darstellung für spezielle Werte: $R := 10 \cdot k\Omega$ $C := 50 \mu F$ $u_0 := 5 \cdot V$ $\tau := R \cdot C$ $\tau = 0.5 s$

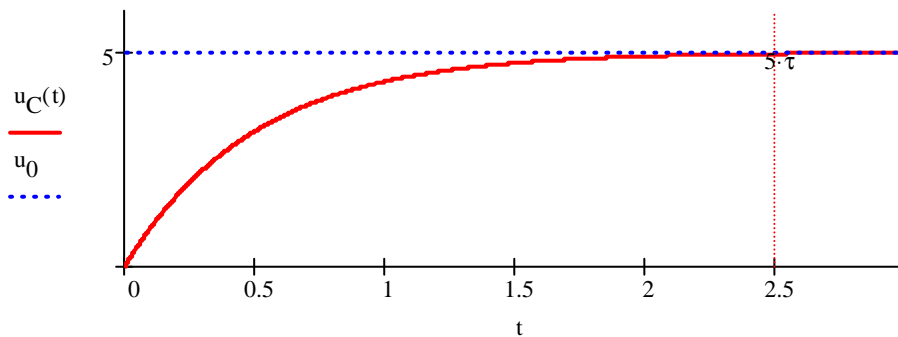$u_C(t) := \left(-\exp\left(\frac{-1}{\tau} \cdot t\right) + 1 \right) u_0$ $t := 0 \cdot s, 0.001 \cdot s, \dots, 6 \cdot \tau$



2. Fall: $u(t) = k \cdot t$

$$t := t \quad \tau := \tau \quad u_C(t) := u_C(t)$$

Wir wählen den Ansatz: $u_p = a \cdot t + b$ u_p ist eine partikuläre Lösung

einsetzen in DGL liefert: $\tau \cdot \frac{d}{dt}(a \cdot t + b) + (a \cdot t + b) = k \cdot t \rightarrow \tau \cdot a + a \cdot t + b = k \cdot t$

Koeffizientenvergleich liefert:

Vorgabe

$$\tau \cdot a + b = 0$$

$$a = k$$

$$\text{Suchen}(a, b) \rightarrow \begin{pmatrix} k \\ -\tau \cdot k \end{pmatrix}$$


Damit erhält man die partikuläre Lösung: $u_p = k \cdot t - \tau \cdot k$ sammeln, $k \rightarrow u_p = (t - \tau) \cdot k$

Anfangsbedingung: $u_C(t) = K \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + (t - \tau) \cdot k$ $\left| \begin{array}{l} \text{ersetzen, } u_C(t) = 0 \\ \text{ersetzen, } t = 0 \rightarrow \tau \cdot k \\ \text{auflösen, } K \end{array} \right.$

Damit lautet die gesamte Lösung: $u_C(t) = k \cdot \tau \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + (t - \tau) \cdot k$

Graphische Darstellung für spezielle Werte: $R := 10 \cdot k\Omega$ $C := 50 \mu F$ $k := 4 \cdot \frac{V}{s}$ $\tau := R \cdot C$ $\tau = 0.5 s$
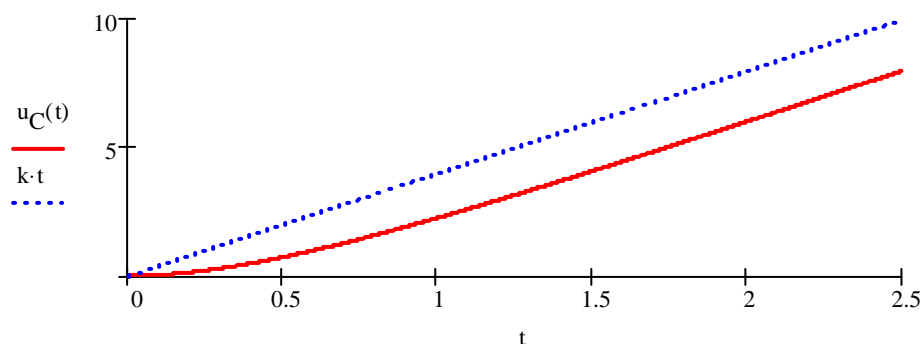
$$u_C(t) := k \cdot \tau \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + (t - \tau) \cdot k \quad t := 0 \cdot s, 0.001 \cdot s \dots 6 \cdot \tau$$



3. Fall: $u(t) = u_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$

$$t := t \quad \tau := \tau \quad u_C(t) := u_C(t) \quad u_0 := u_0$$

Wir wählen den Ansatz: $u_p = a \cdot \cos(\omega \cdot t) + b \cdot \sin(\omega \cdot t)$

u_p ist eine partikuläre Lösung

einsetzen in DGL liefert: $\tau \cdot \frac{d}{dt}(a \cdot \cos(\omega \cdot t) + b \cdot \sin(\omega \cdot t)) + (a \cdot \cos(\omega \cdot t) + b \cdot \sin(\omega \cdot t)) = u_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$ | sammeln, $\cos(\omega \cdot t)$
sammeln, $\sin(\omega \cdot t)$ $\rightarrow (-\tau \cdot$

Koeffizientenvergleich liefert:

Vorgabe

$$-\tau \cdot a \cdot \omega + b = 0$$

$$\tau \cdot b \cdot \omega + a = u_0$$

Suchen(a, b) \rightarrow
$$\begin{pmatrix} \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \\ \tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega \end{pmatrix}$$


Damit erhält man die partikuläre Lösung:
$$u_p = \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \cos(\omega \cdot t) + \tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Anfangsbedingung: $u_C(t) = K \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + \left(\frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \cos(\omega \cdot t) + \tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \right)$ | ersetzen, $u_C(t) = 0$
ersetzen, $t = 0$ $\rightarrow \frac{-u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1}$
auflösen, K

Damit lautet die gesamte Lösung:
$$u_C(t) = \frac{-u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + \left(\frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \cos(\omega \cdot t) + \tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \right)$$

Graphische Darstellung für spezielle Werte: $R := 10 \cdot \text{k}\Omega$ $C := 50 \mu\text{F}$ $\tau := R \cdot C$ $u_0 := 25 \cdot \text{V}$ $\omega := 3 \cdot \text{s}^{-1}$ $T := \frac{2 \cdot \pi}{\omega}$
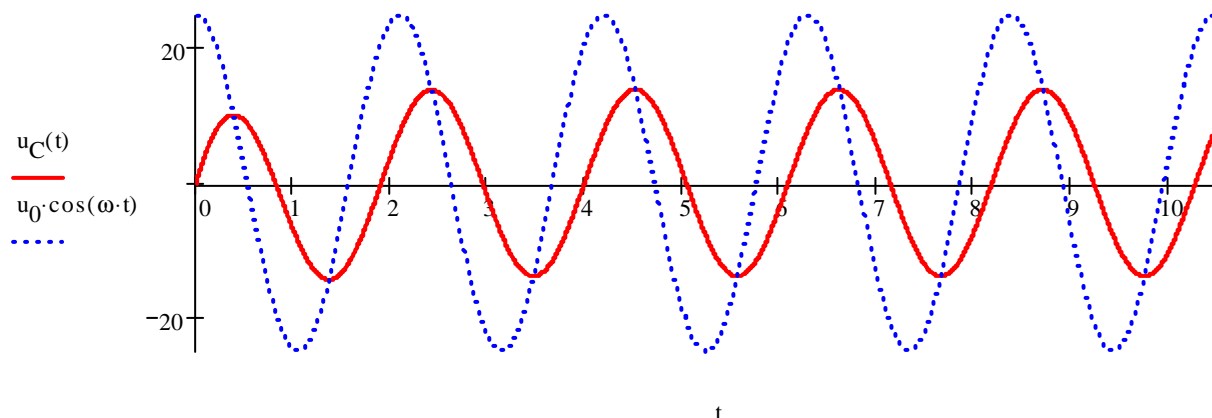
$$u_C(t) := \frac{-u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + \left(\frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \cos(\omega \cdot t) + \tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \right) \quad t := 0 \cdot \text{s}, 0.001 \cdot \text{s}.. 5T$$




Um die Form $A \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi)$ zu erhalten, verwenden wir die bekannten Zusammenhänge: $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ und $\phi = \text{atan}\left(\frac{a}{b}\right)$

$$A := \sqrt{\left(\frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1}\right)^2 + \left(\tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega\right)^2} \quad A = 13.868 \text{ V}$$

$$\phi := \text{atan}\left(\frac{\frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1}}{\tau \cdot \frac{u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot \omega}\right) \quad \phi = 0.588$$
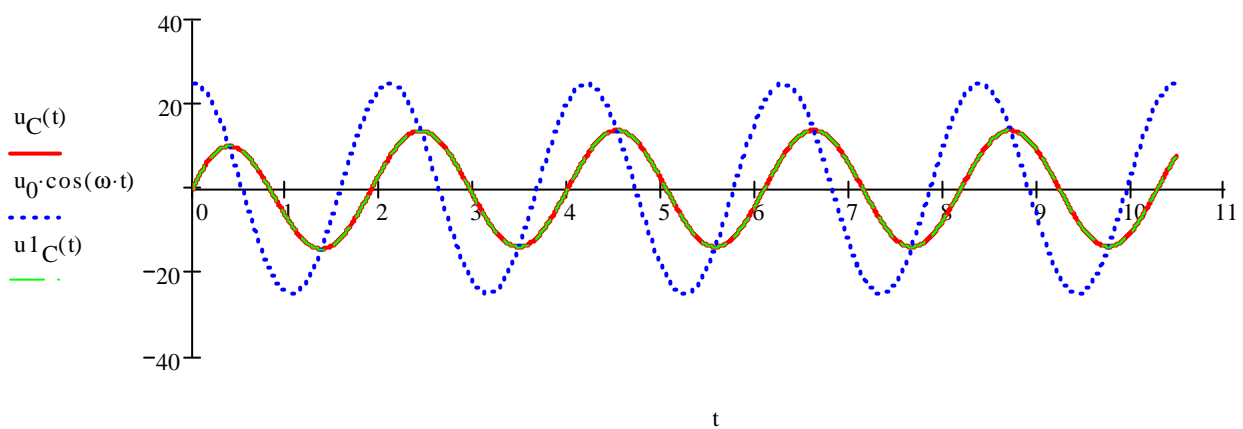
$$u_{1C}(t) := \frac{-u_0}{\tau^2 \cdot \omega^2 + 1} \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} + A \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi)$$



[zurück zu den allgemeinen Grundlagen](#)

$$\tau \cdot \omega + b) \cdot \sin(\omega \cdot t) + (\tau \cdot b \cdot \omega + a) \cdot \cos(\omega \cdot t) = u_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$$